

CPU 设计文档

CPU模块设计

NPC

输入与输出

输入

输出

IM(指令存储器)

输入与输出

输入

输出

实现

注意事项

DM(数据存储器)

输入与输出

输入

输出

实现

ALU(算术逻辑单元)

输入与输出

输入

输出

ALU控制码

实现

Controller(控制器)

输入与输出

输入

输出

“与”逻辑部分

“或”逻辑部分

各控制信号功能

Ex(位扩展器)

输入与输出

输入

输出

位扩展方式

实现

GRF(通用寄存器组)

输入与输出

输入

输出

实现

注意事项

思考题

1

2

3

4

5

ori指令

lui指令

add 指令

sub指令

sw指令

lw指令

beq指令

测试方案

ori指令

lui指令

add指令

sub指令

xor指令

sw指令

lw指令

beq指令

完整测试样例

CPU 设计文档

CPU模块设计

NPC

输入与输出

输入

- `PC[31:0]`
- `imm26[25:0]`
- `EXT_IMM16[31:0]`
- `GPR[rs][31:0]`
- `nPC_sel[1:0]`
- `isZero`

输出

- `NPC[31:0]`

IM(指令存储器)

输入与输出

输入

- `PC[31:0]`

输出

- 指令 `Instruction[31:0]`

实现

- 这里使用到的存储器是ROM存储器，ROM是只读存储器，具有非易失性

注意事项

- 实际地址宽度为5位，所以ROM的Address Bit Width应设置为5
- 向ROM中读指令时，文件头应为：

```
1 | v2.0 raw
```

DM(数据存储器)

输入与输出

输入

- 写地址 `Addr[31:0]`
- 写入数据 `WD[31:0]`
- 写使能信号 `MemWrite`
- `MemtoReg`

- 异步复位信号 `reset`

输出

- 数据输出 `RD[31:0]`

实现

- 这里使用的存储器是RAM

ALU(算术逻辑单元)

输入与输出

输入

- 运算数 `A[31:0]`
- 运算数 `B[31:0]`
- ALU控制码 `ALUop[3:0]`

输出

- 运算结果 `Result[31:0]`
- 零判断 `isZero`

ALU控制码

根据ALU控制码 `ALUop` 来确定进行何种运算：

ALUop	Function
0000	ADD
0001	SUB
0010	OR
0011	AND
0100	XOR

实现

- 这里 `ALUop` 用了4位，以便于后续添加各种类型的运算
- 添加零判断输出 `isZero` 可以在 `beq` 等指令中快速判断结果

Controller(控制器)

输入与输出

输入

- `opcode[5:0]`
- `funct[5:0]`

输出

- RegDst
- ALUSrc
- MemtoReg
- RegWrite
- nPC_sel[1:0]
- ALUctr

“与”逻辑部分

根据 opcode 与 funct 将输入的机器码识别为相应的指令：

Instruction	opcode	funct
add	000000	100000
sub	000000	100010
ori	001101	n/a
lw	100011	n/a
sw	101011	n/a
beq	000100	n/a
lui	001111	n/a

“或”逻辑部分

根据指令生成相应的控制信号：

	add	sub	xor	ori	lw	sw	beq	lui	j	jal	jr
RegDst	1	1	1	0	0	X	X	0	X	X	X
ALUSrc	0	0	0	1	1	1	0	1	X	X	X
MemtoReg	0	0	0	0	1	X	X	0	X	X	X
RegWrite	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
MemWrite	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
nPC_sel	00	00	00	00	00	00	01	00	10	10	11
ALUctr	ADD	SUB	XOR	OR	ADD	ADD	SUB	ADD	X	X	X
ExtOp	None	None	None	Zero	Sign	Sign	Sign	High	None	None	None

各控制信号功能

- RegDst：由于R型指令和I型指令所要写入的寄存器对应指令中的位数不同，需要该信号来控制写入哪个寄存器。R型指令置1（写入rd），I型指令置0（写入rt）。
- ALUSrc：选择ALU的操作数B是从寄存器中读取的还是立即数，R型指令（从寄存器中读取数）置0，I型指令（立即数）置1。
- MemtoReg：选择写入寄存器堆的值为运算器运算结果（置0）还是存储器中取出的数（置1）的选择信号。
- RegWrite：寄存器(GRF)写使能。

- MemWrite: 数据存储器(DM)写使能。
- nPC_sel: 跳转信号, beq指令置01, j、jal指令置10, jr指令置11。
- ALUctr: 选择需要何种运算操作 (见ALU部分)。
- ExtOp: 选择需要何种位扩展操作 (见Ext部分)。

Ex(位扩展器))

输入与输出

输入

- 16位立即数 Imm[15:0]
- 位扩展方式 ExtOp[1:0]

输出

- 位扩展结果 Ext[31:0]

位扩展方式

ExtOp	Function
00	Zero
01	Sign
10	High
11	?

实现

- 这里ExtOp用两位表示, 并留出一种了情况留待扩展

GRF(通用寄存器组)

输入与输出

输入

- 读地址1 A1[4:0]
- 读地址2 A2[4:0]
- 写地址 A3[4:0]
- 数据输入 WD[31:0]
- 异步复位信号 reset
- 写使能信号 we

输出

- 输出A1指定的寄存器数据 RD1[31:0]
- 输出A2指定的寄存器数据 RD2[31:0]

实现

- 零寄存器的值始终为0
- 这里直接使用了在 `P0_L0_GRF` 中搭建的电路

注意事项

- 将RAM的"Data Interface"设为"Seperate load and store ports"

思考题

1

上面我们介绍了通过 FSM 理解单周期 CPU 的基本方法。请大家指出单周期 CPU 所用到的模块中，哪些发挥状态存储功能，哪些发挥状态转移功能。

答：状态存储功能：PC、GRF；状态转移功能：NPC、DM。

2

现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用 Register，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

答：ROM是只读存储器，速度慢于RAM，但它的内容一经写入不易被更改，具有非易失性，使用于IM中可以很好地保存指令；RAM是随机存取存储器，它的速度很快，可以随时对DM中相应的地址进行读或写，用于DM中方便又快捷；Register的使用效率更高，高于RAM，将它用于GRF可以更加快捷地对32个寄存器进行读或写。

3


事实上，实现 `nop` 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？

答：对于 `nop` 空指令，其对应的控制信号`RegWrite`、`MemWrite`、`nPC_sel`均为0，且不关心`RegDst`、`ALUSrc`、`MemtoReg`、`ALUctr`、`ExtOp`这些控制信号，所以无需加入控制信号真值表。

4

上文提到，MARS 不能导出 PC 与 DM 起始地址均为 0 的机器码。实际上，可以避免手工修改的麻烦。请查阅相关资料进行了解，并阐释为了解决这个问题，你最终采用的方法。

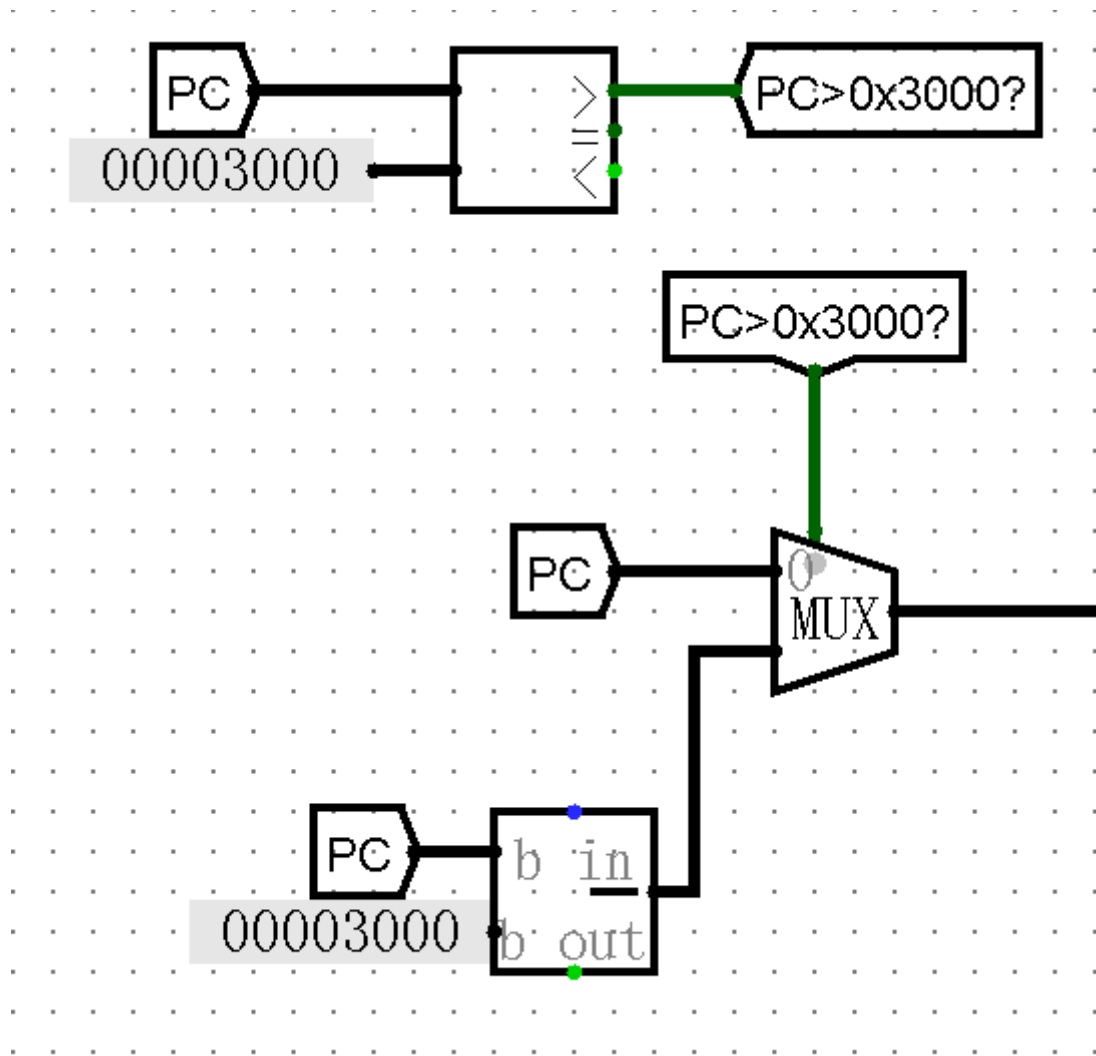在 MARS 中，默认 PC 的地址从 `0x00003000` 开始，所以可以在 Logisim 中的 IM 模块中判断输入是否大于 `0x00003000`，若大于，则减去 `0x00003000`。



5

阅读 Pre 的 [“MIPS 指令集及汇编语言”](#) 一节中给出的测试样例，评价其强度（可从各个指令的覆盖情况，单一指令各种行为的覆盖情况等方面分析），并指出具体的不足之处。

答：从不同指令来分析：

ori指令

```
1 | ori $a0, $0, 123
2 | ori $a1, $a0, 456
3 | # ori $a2, $0, -456
```

包含了非零数与 0 进行或运算，非零数之间进行或运算的情况，覆盖情况很好。~~（应该没有必要测试 0 与 0 进行或运算的情况）~~

lui指令

```
1 | lui $a2, 123           # 符号位为 0
2 | lui $a3, 0xffff        # 符号位为 1
3 | ori $a3, $a3, 0xffff   # $a3 = -1
```

未包含高位非 0 的情况。

add 指令

```
1 add $s0, $a0, $a2      # 正正
2 add $s1, $a0, $a3      # 正负
3 add $s2, $a3, $a3      # 负负
```

包含了正数加正数，正数加负数，负数加负数三种情况。可以在此基础上测试一下数据范围边界的一些数之间的 add。

sub指令

给出的测试样例未对 sub 指令进行测试。

sw指令

```
1 ori $t0, $0, 0x0000
2 sw $a0, 0($t0)
3 sw $a1, 4($t0)
4 sw $a2, 8($t0)
5 sw $a3, 12($t0)
6 sw $s0, 16($t0)
7 sw $s1, 20($t0)
8 sw $s2, 24($t0)
```

lw指令

```
1 lw $a0, 0($t0)
2 lw $a1, 12($t0)
3 sw $a0, 28($t0)
4 sw $a1, 32($t0)
```

应该测试一下向 \$0 写入数据的情况。

beq指令

```
1 ori $a0, $0, 1
2 ori $a1, $0, 2
3 ori $a2, $0, 1
4
5 beq $a0, $a1, loop1      # 不相等
6 beq $a0, $a2, loop2      # 相等
7
8 loop1:sw $a0, 36($t0)
9 loop2:sw $a1, 40($t0)
```

测试方案

ori指令

```
1 | ori $a0, 123
2 | ori $a1, 456
```

lui指令

```
1 | lui $a2, 234
2 | lui $a2, 123           # 符号位为 0
```

add指令

```
1 | add $t0, $a0, $a1      # 测试正数+正数
2 | lui $a3, 0xffff        # 符号位为 1
3 | ori $a3, $a3, 0xffff   # $a3 = -1(先构造一个负数)
4 | add $t1, $a0, $a3      # 测试正数+负数
5 | add $t2, $a3, $a3      # 测试负数+负数
```

sub指令

```
1 | sub $t0, $a0, $a1      # 测试正数-正数(结果为负数)
2 | sub $t1, $a3, $a0      # 测试负数-正数
3 | sub $t2, $a3, $t0      # 测试负数-负数
4 | sub $t3, $a3, $a1      # 测试负数-正数
```

xor指令

```
1 | xor $t4, $a0, $a1
2 | xor $t5, $a0, $a2
```

sw指令

```
1 | ori $t0, $0, 0x0000
2 | sw $a0, 0($t0)
3 | sw $a1, 4($t0)
4 | sw $a2, 8($t0)
5 | sw $a3, 12($t0)
6 | sw $t1, 20($t0)
7 | sw $t2, 28($t0)
8 | sw $t3, 32($t0)
```

lw指令

```
1 | lw $0, 0($t0)
2 | lw $a1, 0($t0)
3 | lw $a0, 8($t0)
4 | lw $a0, 12($t0)
5 | sw $a0, 24($t0)
6 | sw $a1, 28($t0)
```

beq指令

```
1  ori $a0, $0, 1
2  ori $a1, $0, 2
3  ori $a2, $0, 1
4
5  beq $a0, $a1, beq1
6  beq $a0, $a2, beq2
7
8  beq1:
9  sw $a1, 36($t0)
10 beq2:
11 sw $a1, 40($t0)
```

完整测试样例

```
1  ori $a0, 123
2  ori $a1, 456
3
4  add $t0, $a0, $a1
5  lui $a3, 0xffff
6  ori $a3, $a3, 0xffff
7  add $t1, $a0, $a3
8  add $t2, $a3, $a3
9
10 sub $t0, $a0, $a1
11 sub $t1, $a3, $a0
12 sub $t2, $a3, $t0
13 sub $t3, $a3, $a1
14
15 xor $t4, $a0, $a1
16 xor $t5, $a0, $a2
17
18 ori $t0, $0, 0x0000
19 sw $a0, 0($t0)
20 sw $a1, 4($t0)
21 sw $a2, 8($t0)
22 sw $a3, 12($t0)
23 sw $t1, 20($t0)
24 sw $t2, 28($t0)
25 sw $t3, 32($t0)
26
27 lw $0, 0($t0)
28 lw $a1, 0($t0)
29 lw $a0, 8($t0)
30 lw $a0, 12($t0)
31 sw $a0, 24($t0)
32 sw $a1, 28($t0)
33
34 ori $a0, $0, 1
35 ori $a1, $0, 2
36 ori $a2, $0, 1
37
38 beq $a0, $a1, beq1
```

```
39 beq $a0, $a2, beq2
40
41 beq1:
42 sw $a1, 36($t0)
43 beq2:
44 sw $a1, 40($t0)
```